



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS  
GERAIS**

**Departamento de Computação – DECOM**

**LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE  
COMPUTADORES**

**RELATÓRIO PRÁTICA 2 – PROCESSADOR MULTICICLO**

Jorge Aliomar Trocoli Abdon Dantas  
Thiago Ribeiro Corrêa

**Professora: Poliana Corrêa**

**Belo Horizonte  
01 de outubro de 2023**

# 1. INTRODUÇÃO

Esta prática consiste na implementação de um processador multiciclo, que implementa as seguintes instruções: LD, ST, MVNZ, MV, MVI, ADD, SUB, OR, SLT, SLL e SLR. As instruções devem ser armazenadas em uma memória RAM. Posteriormente elas serão lidas, escritas e processadas. A implementação da prática será realizada em Verilog-HDL, utilizando o software Quartus II, e as simulações dos resultados através do ModelSim.

A Figura 1 mostra esquematicamente o processador implementado.

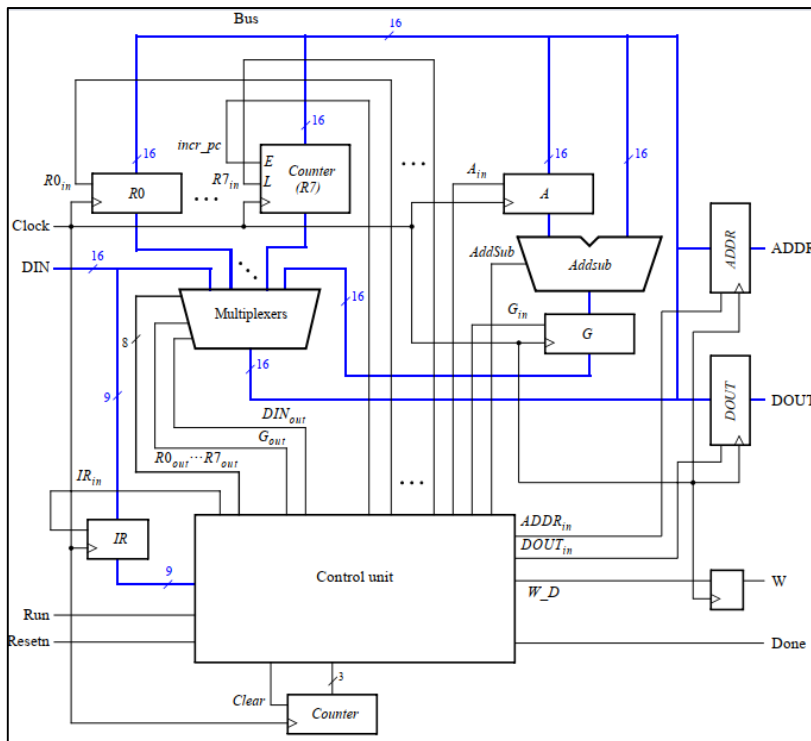


Figura 1: Esquema do processador multiciclo implementado

A Figura 2 mostra o esquemático do processador atuando juntamente com a memória.

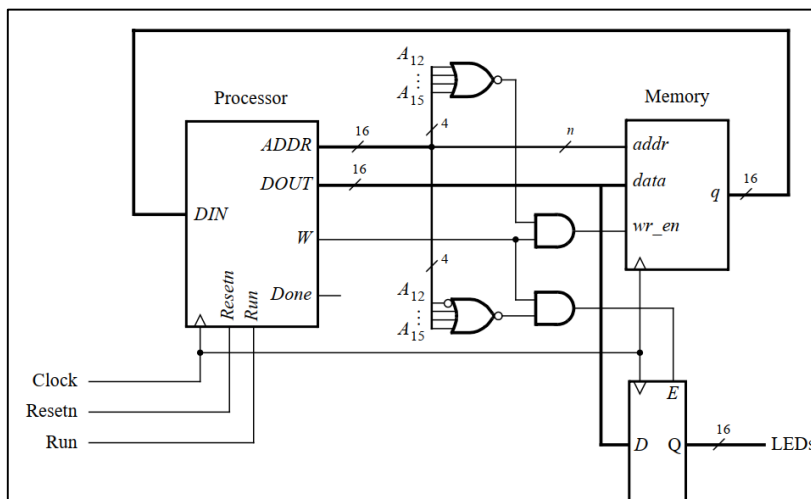


Figura 2: Esquema do processador multiciclo implementado atuando juntamente com a memória RAM

## 2. DESENVOLVIMENTO

Tendo como referência a Figura 1, implementou-se os seguintes módulos isolados:

- registradoresR: registradores de 16 bits, de propósito geral que servem para armazenar os dados durante o processamento. São estes registradores os representados por R0 a R7, A, G, ADDR e DOUT.
- registradoresI: registrador de 10 bits, responsável por ler a instrução atual, decodifica-la. Os 10 bits podem ser representados por IIIIXXXYYY, onde IIII representa o Opcode das instruções, XXX representa o registrador Rx, e o YYY representa o registrador Ry. As funções, suas características e os Opcodes das instruções implementadas são mostradas na Tabela 1.

Tabela 1: Características e Opcodes das instruções implementadas

Instrução	Nome	Operação	Função desempenhada	Significado	OPCODE
LD	Load	ld Rx,[Ry]	$Rx \leftarrow [[Ry]]$	Carrega os dados no registrador Rx a partir do endereço de memória especificado no registrador Ry.	0000
ST	Store	st Rx,[Ry]	$[Ry] \leftarrow [Rx]$	Armazena os dados contidos no registrador Rx no endereço de memória encontrado no registrador Ry.	0001
MVNZ	Move se não for zero	mvnz Rx, Ry	if $G \neq 0$ , $Rx \leftarrow [Ry]$	Permite que uma operação MV seja executada somente sob uma determinada condição; a condição é que o conteúdo do registrador G não é igual a 0.	0010
MV	Move	mv Rx,Ry	$Rx \leftarrow [Ry]$	Conteúdo do registrador Ry é carregado no registrador Rx.	0011
MVI	Move imediato	mvi Rx,#D	$Rx \leftarrow D$	Imediato D de 16 bits é carregado no registrador Rx.	0100
ADD	Adição	add Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$	Soma dos conteúdos dos registradores Rx e Ry são carregados no registrador Rx.	0101
SUB	Subtração	sub Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$	Subtração dos conteúdos dos registradores Rx e Ry são carregados no registrador Rx.	0110
OR	Ou	or Rx,Ry	$Rx \leftarrow [Rx] \text{ II } [Ry]$	Soma dos conteúdos dos registradores Rx e Ry são carregados no registrador Rx.	0111
SLT	Menor que	slt Rx,Ry	If $(Rx < Ry)$ $[Rx] = 1$ else $[Rx] = 0$	Se conteúdo do registrador Rx for menor que o conteúdo do registrador Ry, então $Rx = 1$ . Caso contrário $Rx = 0$ .	1000
SLL	Deslocamento para esquerda	sll Rx,Ry	$Rx = [Rx] \ll [Ry]$	Deslocamento do conteúdo do registrador Rx para esquerda na quantidade de vezes do conteúdo de Ry. Efeito multiplicador	1001
SLR	Deslocamento para direita	srl Rx,Ry	$Rx = [Rx] \gg [Ry]$	Deslocamento do conteúdo do registrador Rx para direita na quantidade de vezes do conteúdo de Ry. Efeito divisor	1010

- c) mux: multiplexador responsável por selecionar, a partir dos sinais de controle da unidade de controle, a saída para o barramento (Bus) de 16 bits.
- d) contadoresR: registrador que funciona como registrador de propósito geral e contador de PC. Especificamente, é o registrador R7.
- e) ULA : Unidade Lógico Aritmética do processador. A ULA foi implementada com uma saída (ResultadoULA) e três entradas (A, B, Opcode), sendo A e B os operandos. É responsável pelas operações de add, sub, OR, slt, sll e slr. Salienta-se que a ULA não opera em ciclos de clock, e sim quando há mudança em um dos operandos ou operações. Devido a isto, o registrador especializado G fica em sua saída e, quando for o caso, armazena o resultado atual.
- f) counter: contador responsável para ler o conteúdo de endereços sucessivos na memória para que esses dados sejam fornecidos ao processador como um fluxo de instruções.
- g) dec3to8: decodificador utilizado para transformar a identificação de 3 bits dos registradores Rx e Ry para 8 bits.
- h) processador : módulo que consiste na junção dos módulos acima, juntamente com as especificações da unidade de controle. Na unidade controle, tem-se o controle dos principais sinais, como o de sobrescrita de dados em registradores, escolha para a saída do multiplexador, operação realizada na ULA, e reinício do contador de ciclos.
- i) ProcessadorMulticiclo: junção do processador com a memória RAM implementada
- j) decodificador: decodificador para display de 7 segmentos.

### 3. RESULTADOS

A seguir serão mostradas as simulações realizadas via ModelSim para testar os módulos que compõem o processador. Após esta etapa será mostrada as simulações das instruções realizadas no processador.

#### a) registradoresR

 


Figura 3: Simulação do módulo registradoresR

Observando a Figura 3, tem-se que o resultado de simulação está de acordo com o comportamento esperado. Observa-se que quando ocorre a mudança de clock na subida, juntamente com o sinal de controle RIn ativo, o valor da saída do registrador altera de 0 para o valor da entrada do registrador (vide transição em 150ps).

#### b) registradoresI

 


Figura 4: Simulação do módulo registradores

Observando a Figura 4, tem-se que o resultado de simulação está de acordo com o comportamento esperado. Observa-se que quando ocorre a mudança de clock na subida, juntamente com o sinal de controle IRIn ativo, o valor da saída do registrador altera de indefinido para o valor da entrada do registrador (vide transição em 300ps).

#### c) Mux

Observando a Figura 5, tem-se que o resultado de simulação está de acordo com o comportamento esperado. Observa-se que ao se alterar o sinal de controle ROut, altera-se o valor de saída do mux. Observa-se o mesmo comportamento para a saída do mux associada ao registrador G (vide transição em 900ps) e a entrada DIN (vide transição em 1100ps).

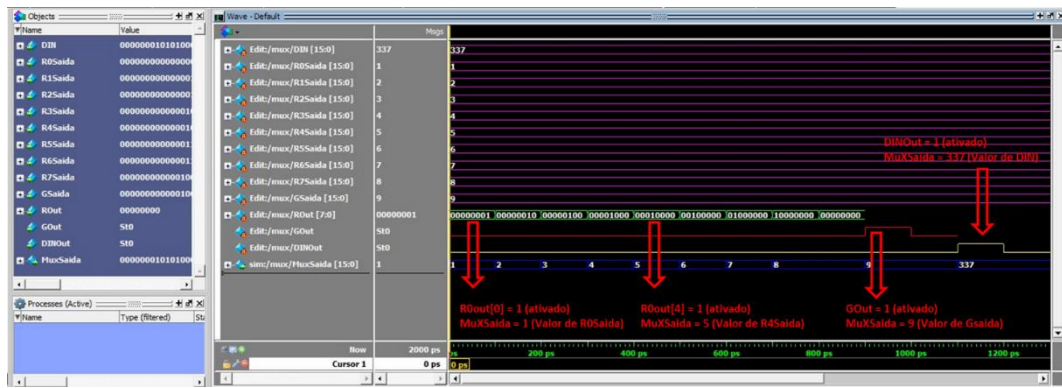


Figura 5: Simulação do módulo mux

#### d) contadoresR

Como mencionado anteriormente, o módulo contadores pode funcionar como um registrador de uso geral, assim como, um contador de PC. Na Figura 6, tem-se que o resultado de simulação no módulo de registrador. Neste módulo o sinal de controle IncrPc fica desativado. O comportamento esperado nesta situação é semelhante ao do módulo registradoresR.

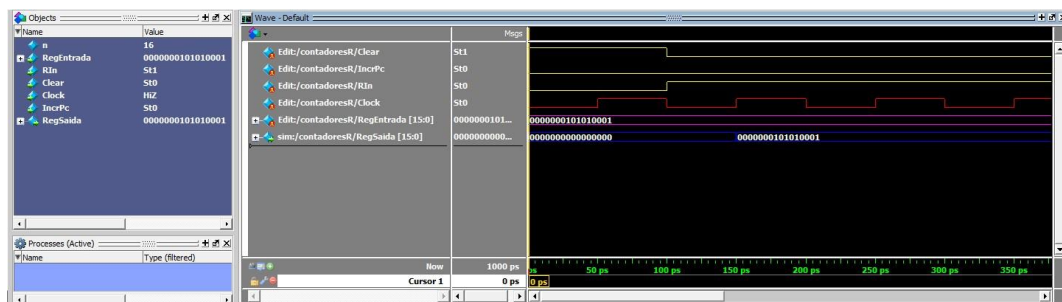


Figura 6: Simulação do módulo contadoresR - modo registrador

A Figura 7, por sua vez, mostra a simulação do módulo no modo de contador de PC. Neste modo, o sinal de controle RIn fica desativado, e contagem é incrementada em cada mudança de clock na borda de subida. A saída nesta situação é a contagem realizada no módulo.

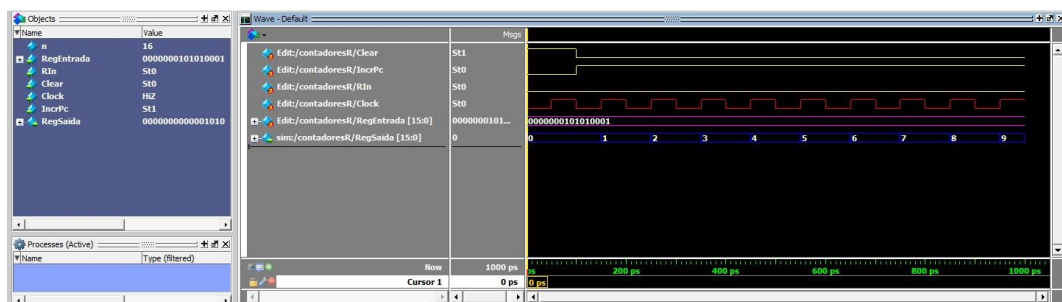


Figura 7: Simulação do módulo contadoresR - modo contador PC

### e) ULA

A Figura 8, mostra a simulação do módulo da ULA. Observa-se que todas as operações realizadas na ULA se mostraram de acordo com o esperado.

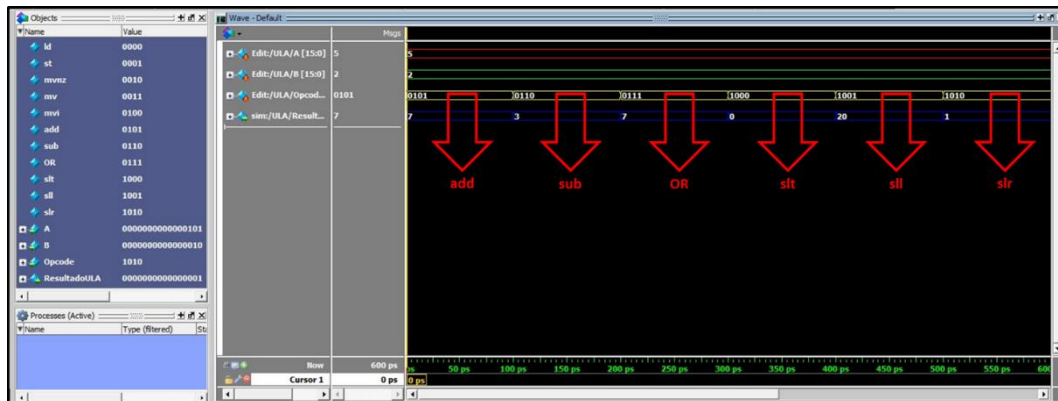


Figura 8: Simulação do módulo ULA

### f) counter

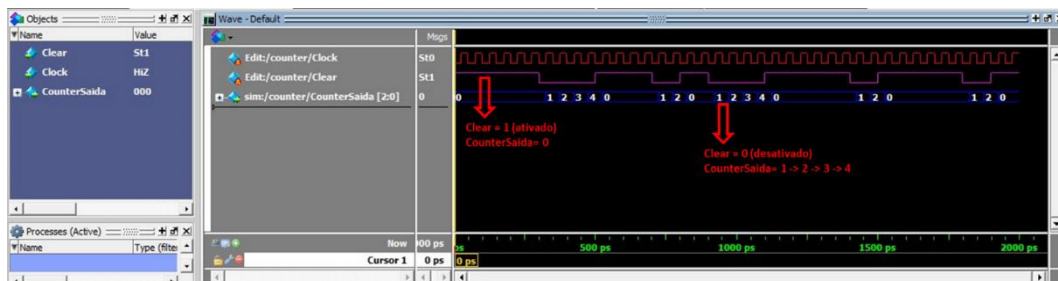


Figura 9: Simulação do módulo counter

No módulo para contador de ciclos, observa-se que quando o sinal de Clear está ativo a contagem é zerada, independente da mudança do clock. Quando ele é desativado, observa-se o incremento da contagem em cada subida do clock. Vide Figura 9.

### g) dec3to8 e decodificador

 


Figura 10: Simulação do módulo dec3to8

Para os 2 decodificadores, também se observa o comportamento esperado. No módulo dec3to8 observa-se que quando o sinal En está ativo, há a decodificação do valor de

entrada, mostrando um valor de 8 bits na saída. Em contrapartida, quando o sinal En está inativo, a saída é sempre 0, mostrando que não há nenhum registrador ativo. Vide Figura 10.

Pela Figura 11, é possível relacionar o resultado do decodificador com o valor mostrado no display de 7 segmentos.

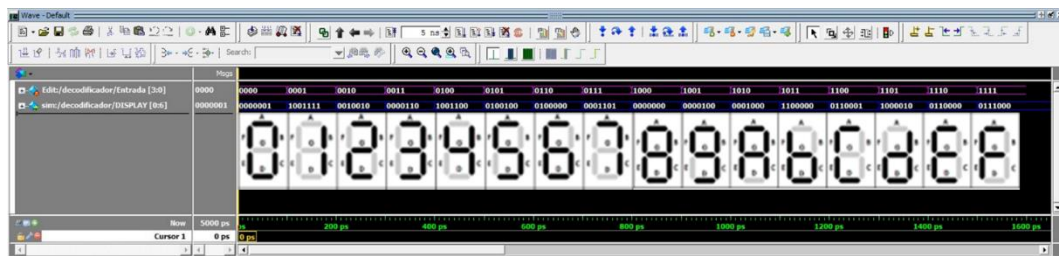


Figura 11: Simulação do módulo decodificador

## h) processador

Não se conseguiu simular o comportamento do processador via ModelSim.

## i) ProcessadorMulticiclo

Não se conseguiu simular o comportamento do ProcessadorMulticiclo via ModelSim. Salienta-se que nos últimos minutos da aula experimental, ao manusear aleatoriamente a placa, observou-se que havia a leitura da memória com os sinais de Run ativo, e os sinais de clock e clear ativos simultaneamente. A primeira vista, parecia que os resultados na placa se mostravam condizentes com os resultados esperados. No entanto, devido ao fim da aula, não pode-se constatar a consistência das respostas. Tentou-se encontrar a inconsistência no código sem sucesso.

Todos os códigos estão disponíveis no arquivo disponibilizado.



## **4. REFERÊNCIAS**

D. A. Patterson, J. L. Hennessy. Organização e Projeto de Computadores - A Interface hardware / software. Rio de Janeiro. Elsevier, 2014. Editora Campus.

Laboratory Exercise 9 - A Simple Processor

Laboratory Exercise 10 - An Enhanced Processor